

# LED 电源快速启动线路应用

巴明磊, 吴海燕, 方洁苗

浙江榆阳电子, 桐乡 314500

**摘要:** 在 LED 电源启动时间要求越来越快的背景下, 本文所讨论的是一种高压 MOS 快速启动线路, 在 IC 没有高压启动功能的情况下满足电源快速启动的要求。

**关键词:** 单级启动, 两级启动, 高压启动 IC, 高压 MOS 快速启动

## LED Power Quick start line applications

BA MINGLEI, WU HAIYAN, FAN JIEMIAO

Zhejiang Linkpower Electronics Co.,Ltd, Tongxiang 314500

**Abstract:** In LED power requirements faster and faster start-up time in the background, as discussed herein is a high voltage MOS quick start line, no high-voltage start function in the IC case down to meet the power requirements of fast start.

**Keywords:** Single-stage start, two starts, high-voltage start IC, high-voltage MOS Quick Start

### 1 引言

随着 LED 行业的快速发展, 市场对 LED 灯具的启动时间要求越来越快, 现在 CE 中已经规定进入欧洲的灯具启动时间需满足小于 0.5S, LED 电源传统的单级启动电路已经无法满足这个要求, 两级启动线路本身的局限性, 不能使其满足全部的 LED 电源芯片, 很多 IC 本身又不含有内部高压启动功能, 形式迫切需求一个新的启动线路来满足快速启动的要求, 本文所讨论的高压 MOS 快启线路就是一种在这种形式下应运而生的线路。

### 2 单级启动线路

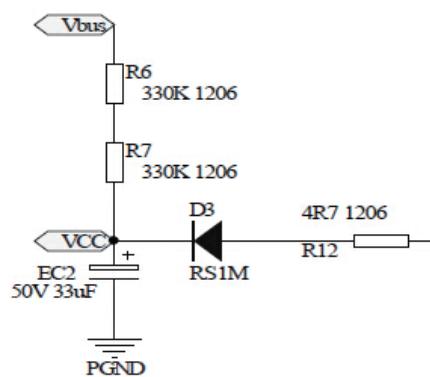


图 1 传统单级启动线路

传统单级启动线路, 如图 1 所示, 其工作原理是整流后电压 VBUS 通过电阻 R6, R7 对 EC2 充电, EC2 上的电压 VCC 达到 IC 的开启电压时, IC 工作, 电源启动。

VCC 电压波形如图 2, 从图中可以看出, IC 的开启时间是 1.17S, 若想降低开启时间, 一种方法是减小电阻 R6, R7 的阻值, 另一种方法是减小 EC2 的容值, 减小电阻 R6, R7 在 VBUS 电压不变的情况下, 电阻上的功耗就升高了, 进而减小电源的工作效率, 减小电容 EC2 会使电容的能量达不到 IC 开启所需, 进而无法启动电源, 所以说这种线路在提高开机时间方面是受限制的。

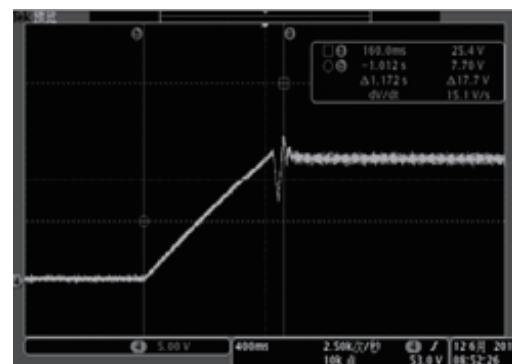


图 2 传统单级启动线路启动时 VCC 波形

### 3 两级启动线路

两级启动线路如图 3 所示，其工作原理是整流后的 VBUS 电压通过电阻 R4、R5 给 EC1 充电，当 EC1 的电压达到 IC 的启动电压门限时，IC 工作，电源开启，EC2 上的电压建立，工作中 EC2 起主要供电作用，D2 的作用是在开机时隔离电阻 R4、R5 对 EC2 充电，因为 EC1 的容值比较小，充电速度快，进而开启速度也比较快。

但是这种线路只适用于低电流启动的 IC，对于高启动电流的 IC，因为 EC1 储存的能量达不到 IC 开启所需，进而不能启动 IC。如图 4 所示，VCC 电压因不能维持 IC 所需，出现不断启动的三角波。

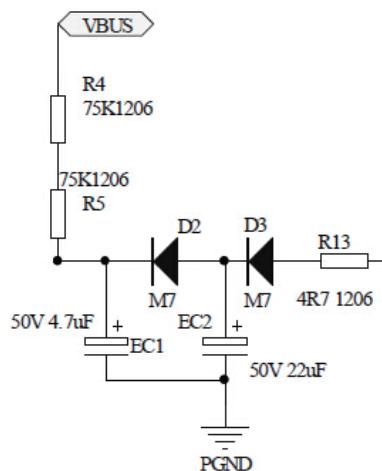


图 3 两级启动线路

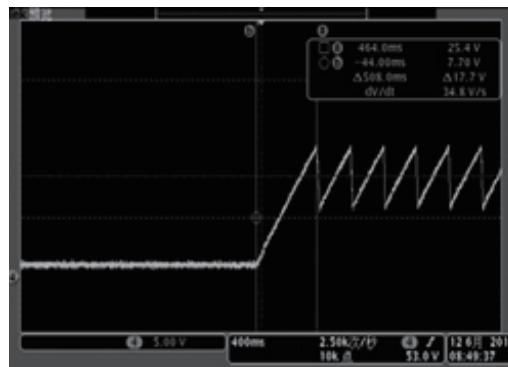


图 4 EC1 储能不足出现的 VCC 三角波

### 4 高压启动 IC 内部线路

含有高压启动功能的 IC 其工作原理是不同的，一种是内部电流源充电，开机时电流源是开启的，以 100mA 电流对 VCC 电容充电，当 VCC 电压冲到 IC 开启电压，电源工作，电流源关闭。一种是内部 LDO 充电。

如图 5 所示，是内部高压启动及供电线路，高压开关耐受来自于输入端 VIN 脚的高压，经过高压开关后，电压降低到固定低电压，比 MP0、MP1 可耐受电压低。高压开关可耐受最大电压为 700V。MP0 是开关型 LDO，只在 VIN 脚电压在 14V–24V 之间工作，工作时 MP0 完全导通，以最大的电流能力充 VCC 电容，当 VCC 电容到达 9.8V 或者 VIN 脚电压超过 14–24V 的电压区间，MP0 停止工作。MP1 为普通的线性的 LDO，MP1 调节电压为 8.5V，当 VCC 电压不高于 8.5V 时，MP1 工作；当 VCC 电压高于 8.5V 时，MP1 不工作。

VCC 电压波形如图 6，其根据外接电容大小纹波大小也不同。

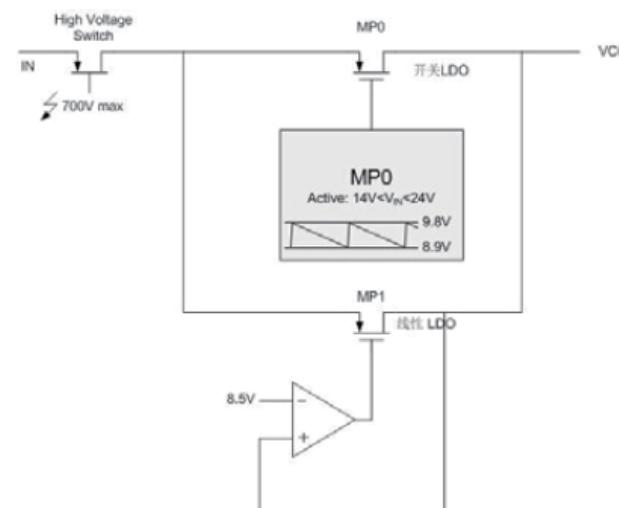


图 5 内部高压启动及供电线路

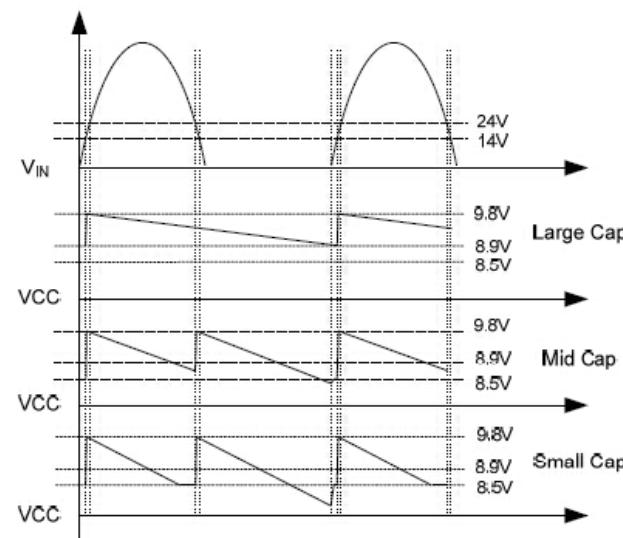


图 6 高压启动线路 VCC 波形

## 5 高压 MOS 快速启动线路

鉴于前两种线路的缺陷，本文所讨论的高压 MOS 快启线路如图 7 所示，其工作原理是：整流后 VBUS 电压通过电阻 R8、R9 对 C3 充电，当 C3 上的电压达到 MOS 管 Q1 的开启门限电压时，Q1 导通；VBUS 电压通过 Q1、D1、R10 对 EC1 充电，当 EC1 的电压达到 IC 的开启电压时，IC 启动电源工作；同时当 C5 上的电压充到使 Q1 VGS 电压低于 MOS 管开启门限电压时，Q1 关闭。

C3 是容值很小的贴片电容，MOS 管 Q1 可以瞬间导通，因为 R10 阻值较小，EC1 上的电压 VCC 迅速能够达到 IC 的开启电压；ZD1 为 16V 稳压管，其箝位 C3 上的电压，防止 C3 上的电压超过 MOS 管 VGS 最大电压击穿 MOS 管。

图 8 所示是 VCC 的电压波形，从图中可以看出 VCC 的上升时间为 196ms，远小于图 2 VCC 的上升时间 1.17S，不但能满足 0.5S 启动的要求，甚至能达到 0.3S 启动的要求。

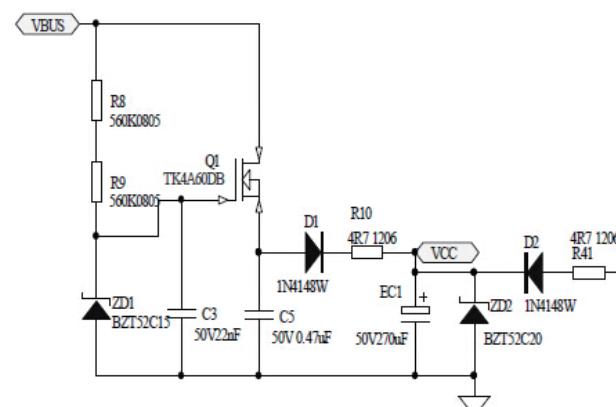


图 7 高压 MOS 快启线路

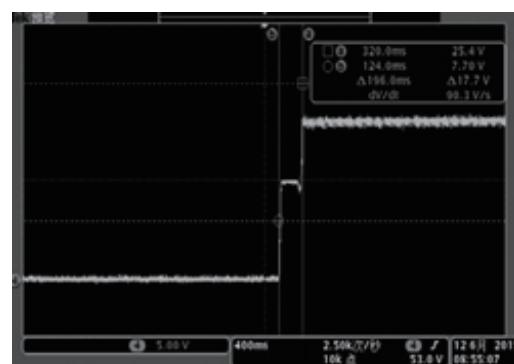


图 8 高压 MOS 快启线路启动时 VCC 波形

## 6 总结

通过上述分析，在 IC 不具有高压启动功能的前提下，高压 MOS 快启线路能够克服单级启动线路和两级启动线路的缺点，充分满足行业对 LED 电源启动时间的要求。

## 参考文献

- [1] 王正仕, 张军明. 实用开关电源设计 [M]. 人民邮电出版社, 2006.
- [2] 王志强, 郑俊杰, 等. 开关电源设计与优化 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2006.
- [3] 张占松, 汪仁煌, 谢丽萍. 开关电源手册 [M]. 人民邮电出版社, 2006.
- [4] 王兆安, 阮新波, 陈永真, 等. 中国电源学会第十九届学术年会论文集. 中国电源学会, 2011.
- [5] 袁慧梅. 用 GA 优化的 ANN 在配电网线损中的应用 [D]. 北京: 中国农业大学, 1999.
- [6] 蒋卫平. 西北 750kV 系统电磁暂态实时仿真研究 [R]. 北京: 中国电力科学研究院, 2002.
- [7] Sharma C. Modeling of an island grid[J]. IEEE Trans on Power Systems, 1998, 13(3) : 971-978.
- [8] Kennedy J , Eberhart R . Particle swarm optimization[C]. Proceedings of IEEE Conference on
- [9] 全国文献工作标准化技术委员会第七分委会. GB/T 5795-1986 中国标准书号 [S]. 北京: 中国标准出版社, 1986.
- [10] 刘振亚. 落实科学发展观加快建设坚强的国家电网 [N]. 中国电力报, 2005-02-24(1).
- [11] PACS-L : the public-access computer system forum [EB/OL] . Houston , Tex : University of Houston Libraries, 1989[1995-05-17]. <http://info.lib.uh.edu/pacsl.htm>.

## 作者简介

巴明磊 (1983-)，男，工学学士，工程师，主要从事开关电源方面的设计工作。

吴海燕 (1981-)，男，高级工程师，主要从事电力电子技术，LED 照明技术及其应用。